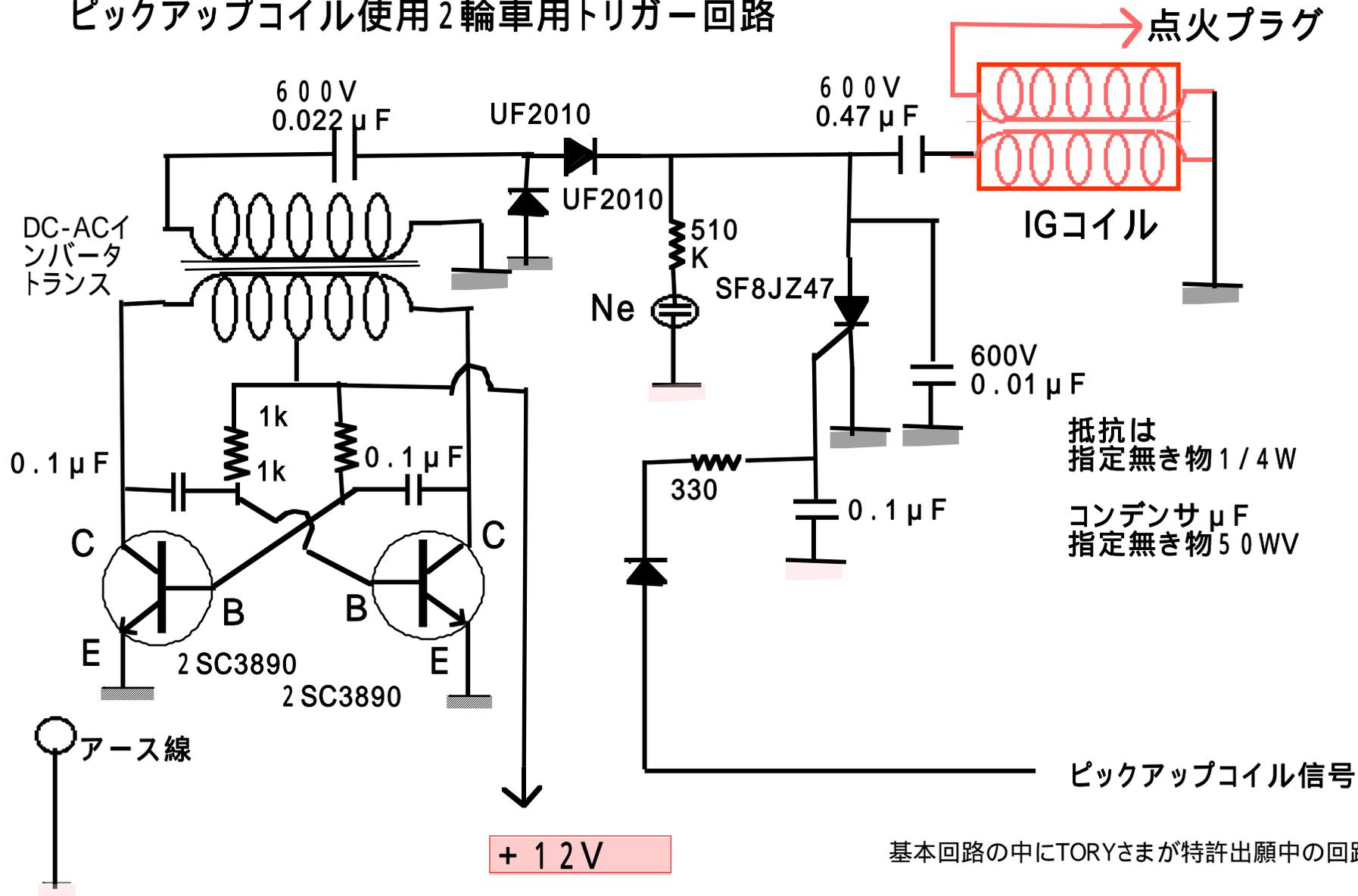


# 市販DC-ACインバータから外した高性能トランス使用の自作CDI回路

## ピックアップコイル使用2輪車用トリガー回路



抵抗は  
指定無き物 1/4W

コンデンサ μF  
指定無き物 50WV

基本回路の中にTORYさまが特許出願中の回路があります