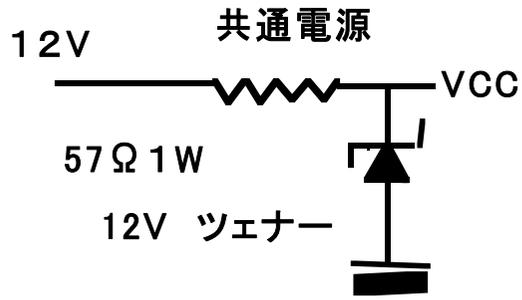




ダイレクトCDI用 4気筒ディストロビューターカムセンサー 回路

ホールIC DN6852

100Ωはプルアップ抵抗
0.1μFサージ吸収用




磁気センサー配置図

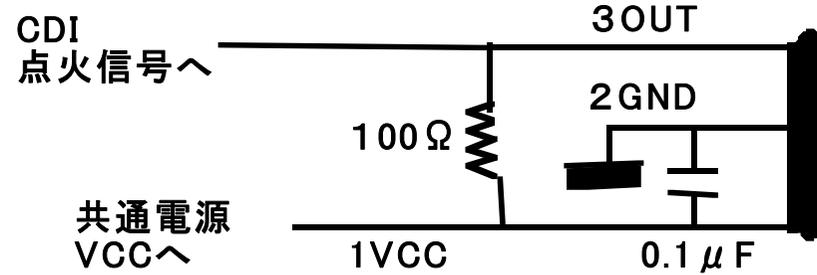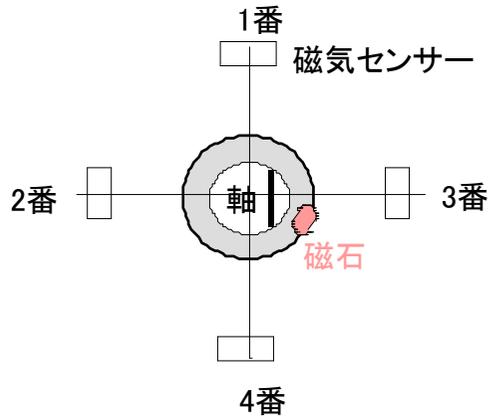


1気筒

N 磁極で動作

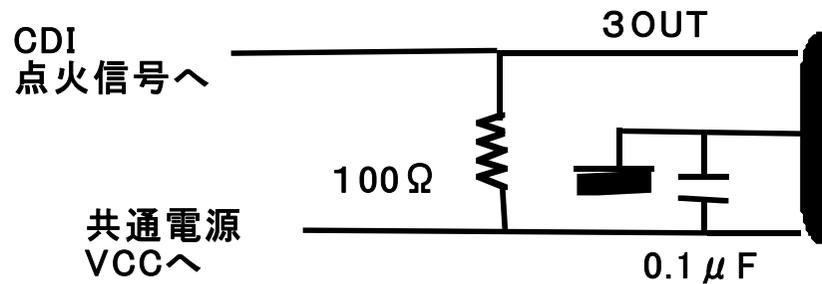


2気筒

N 磁極で動作

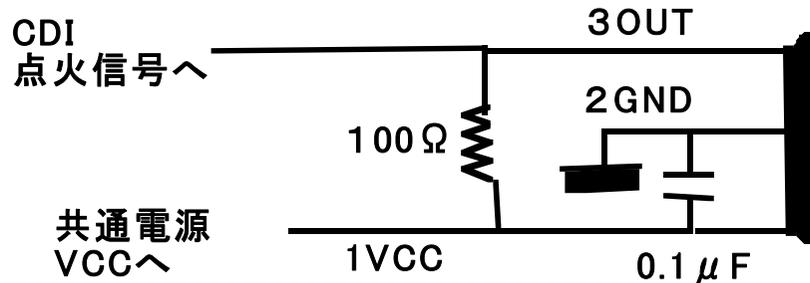

3気筒

N 磁極で動作

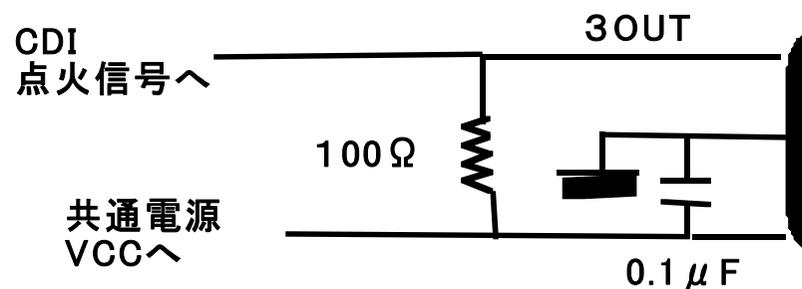

4気筒

N 磁極で動作