

NE555Nタイマー用ICを使って約28Hzから500Hzまでを発振しCDIの点火信号を作って、トランジスタ2SC1815でスイッチングする回路

